


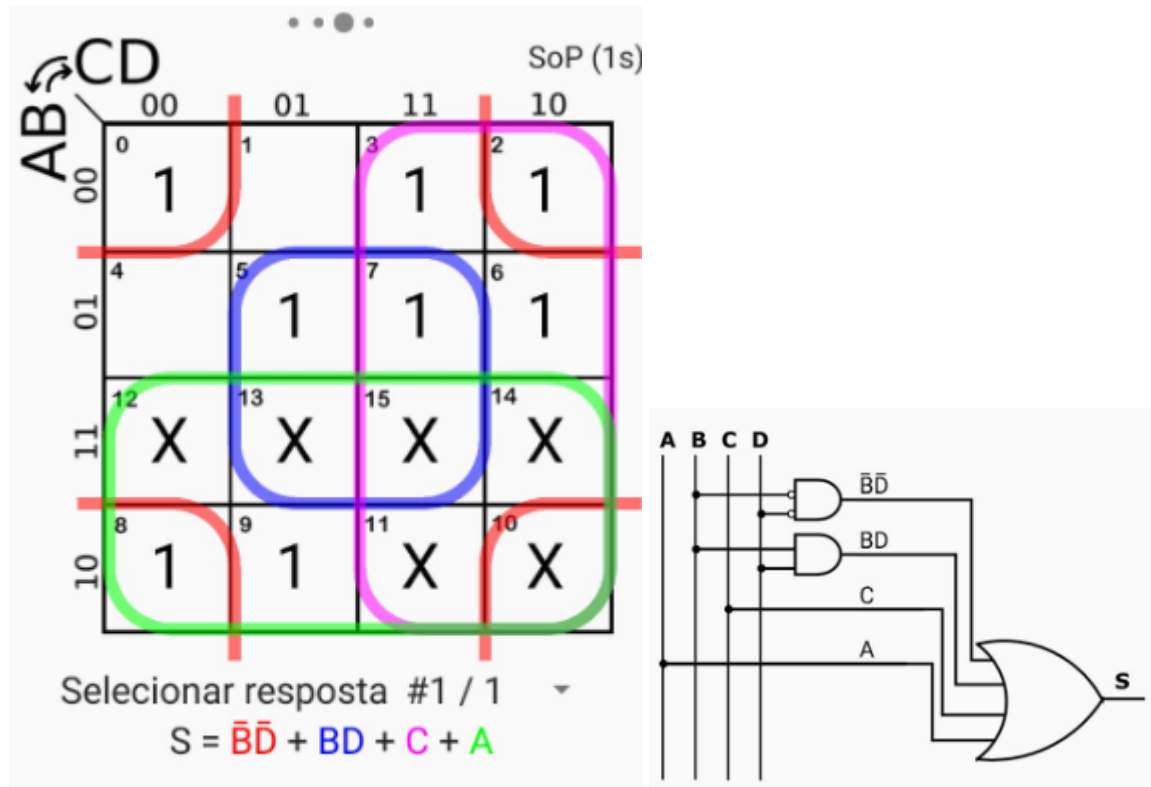
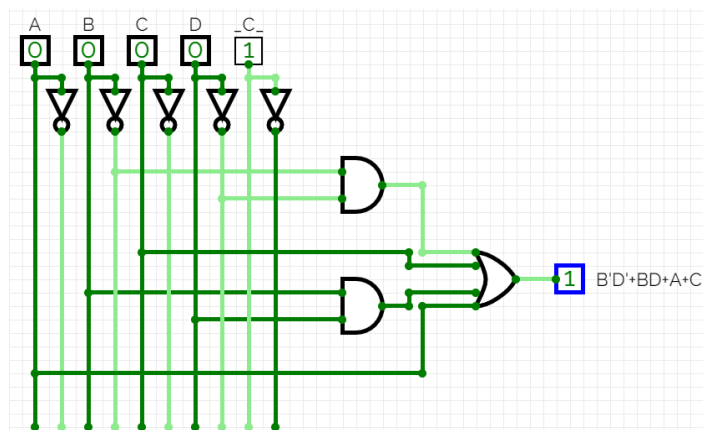


a


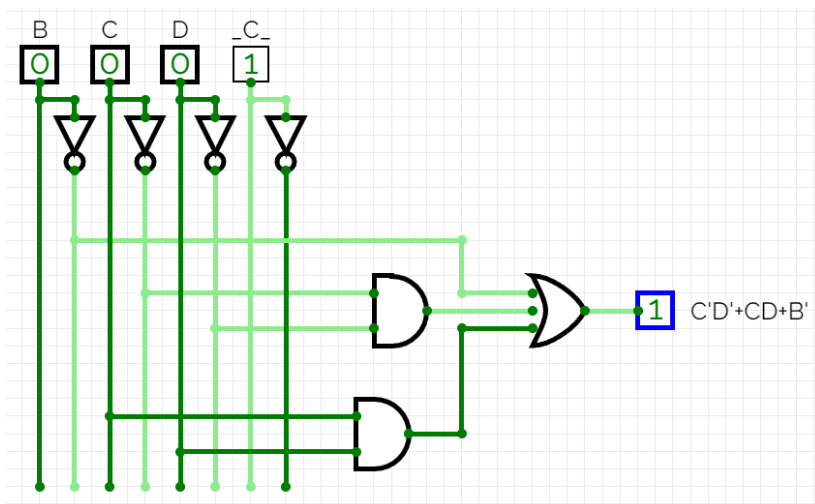


b


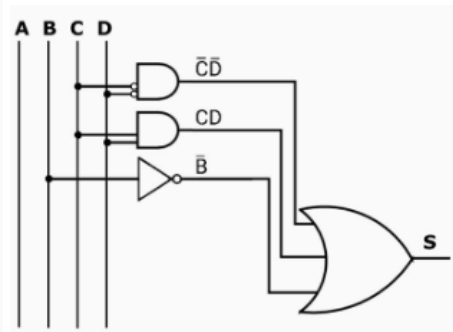


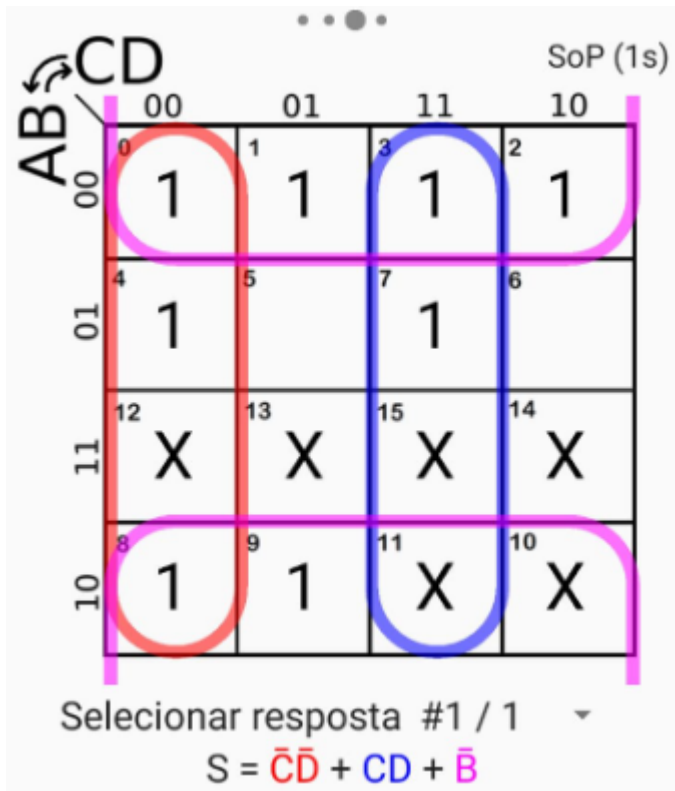




c

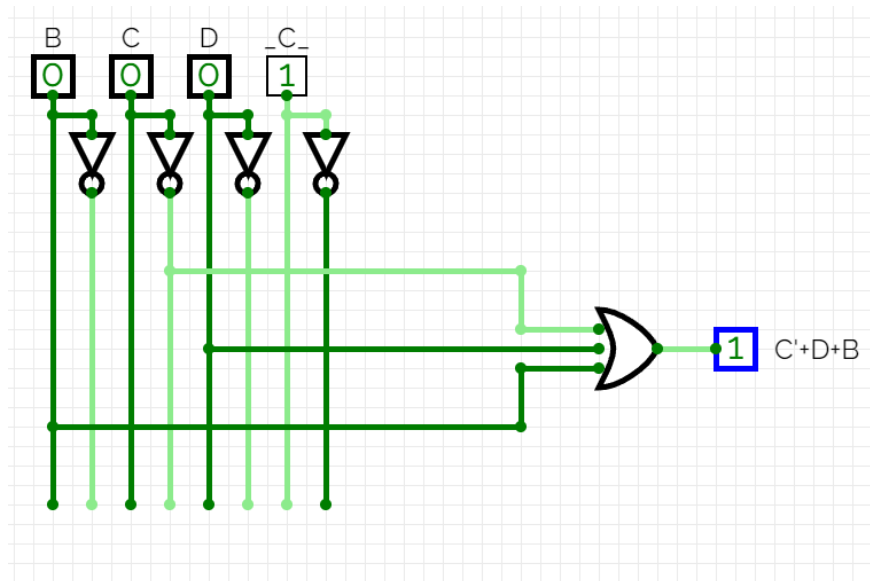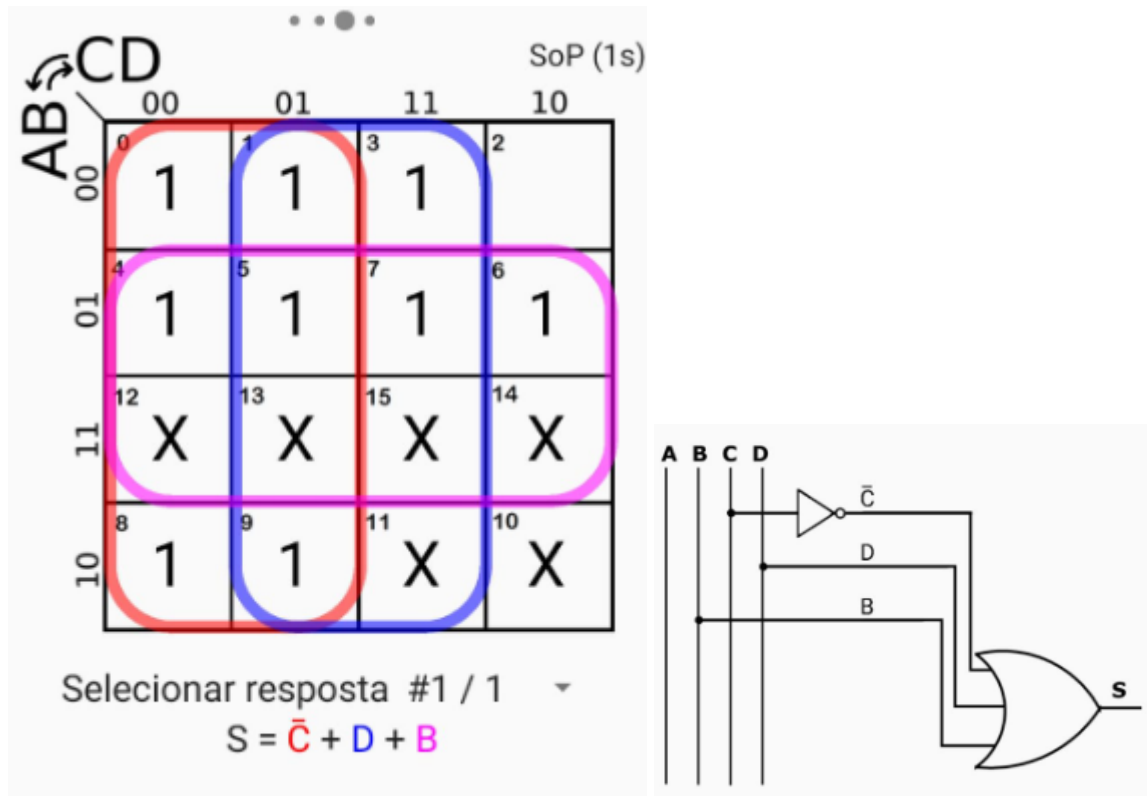




d

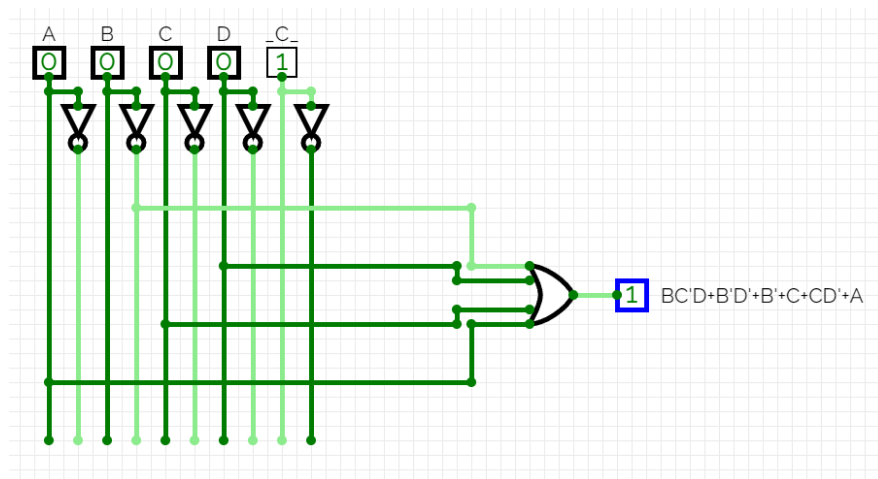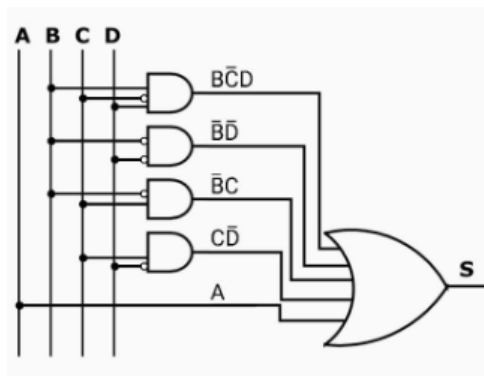

e

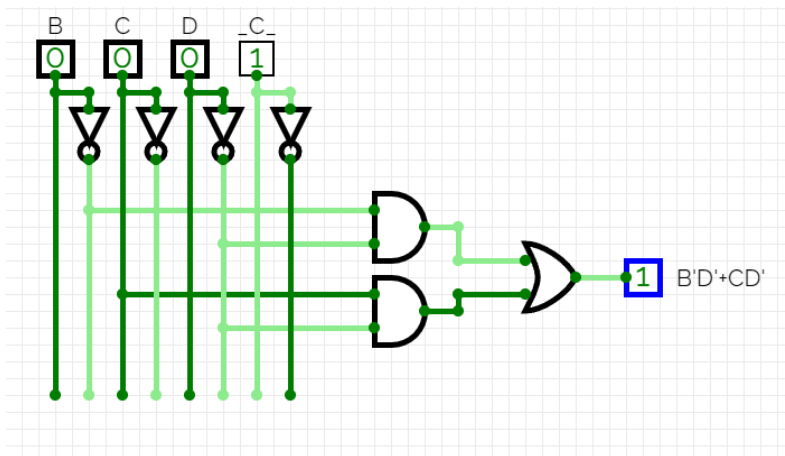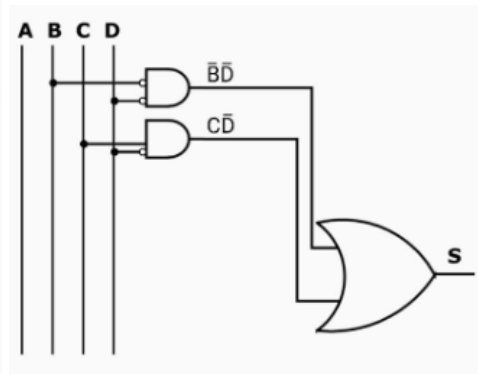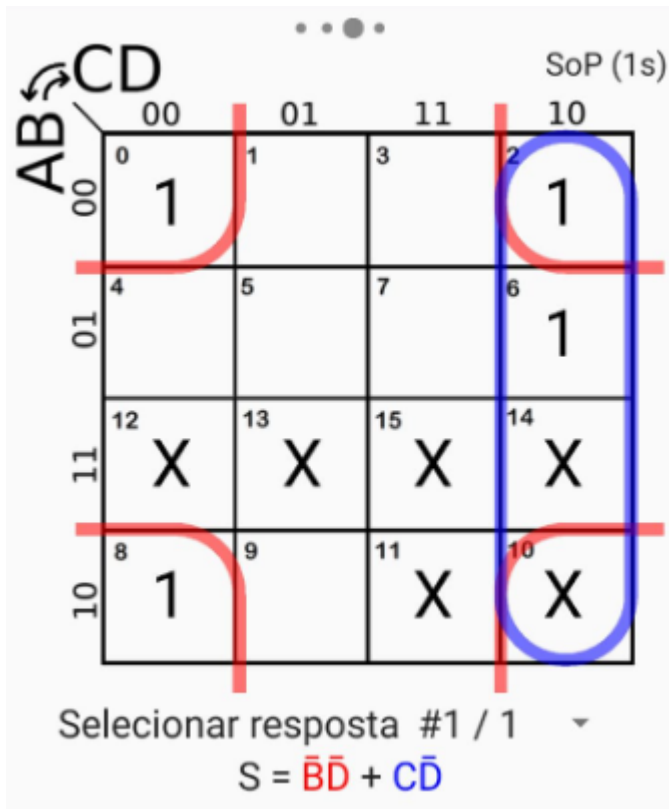

f

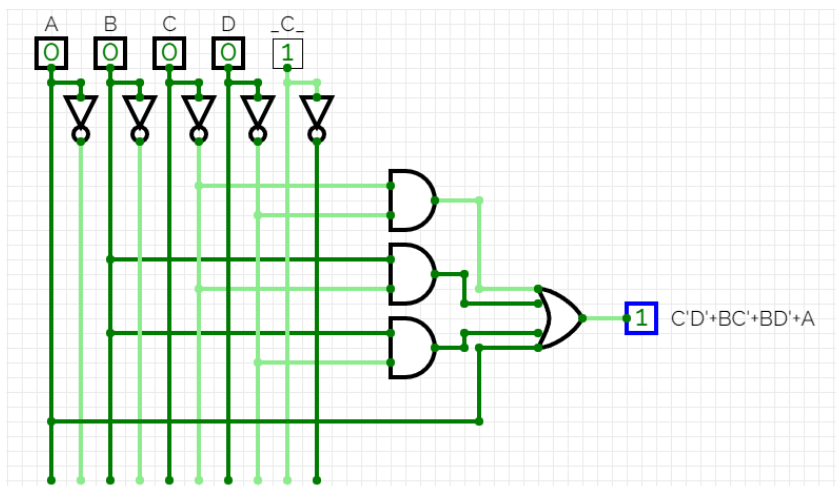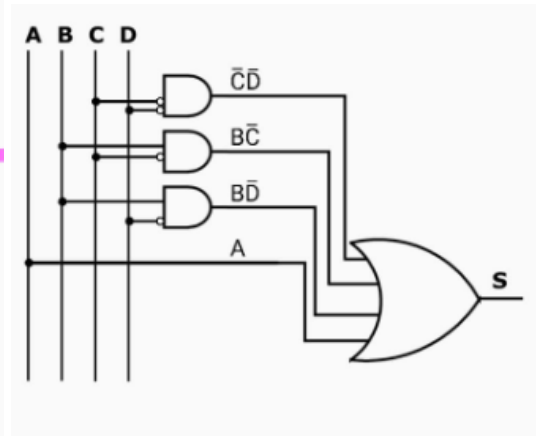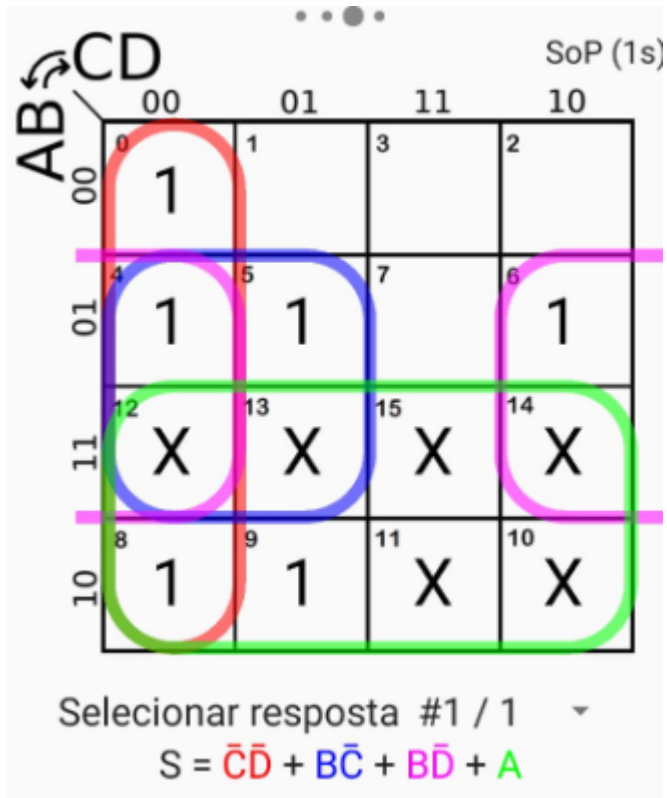

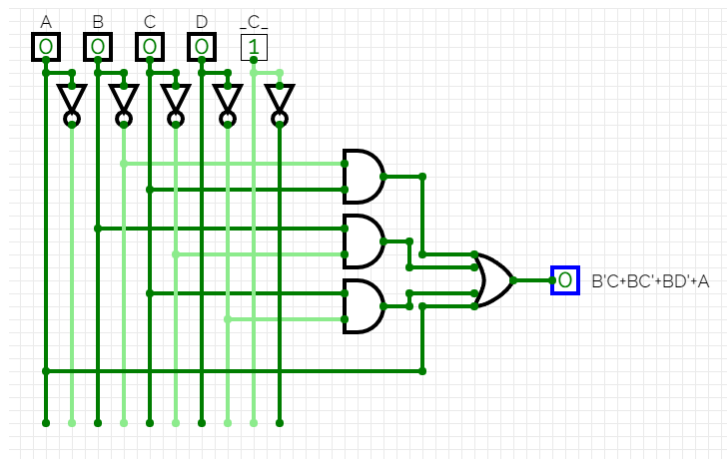
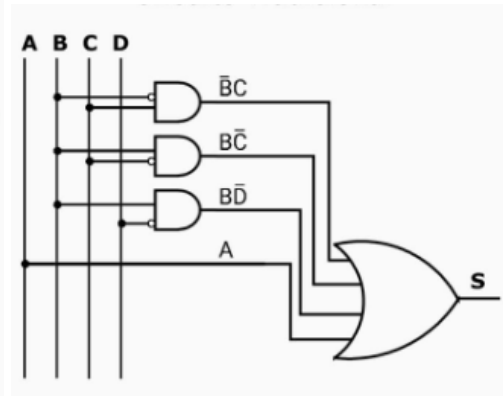
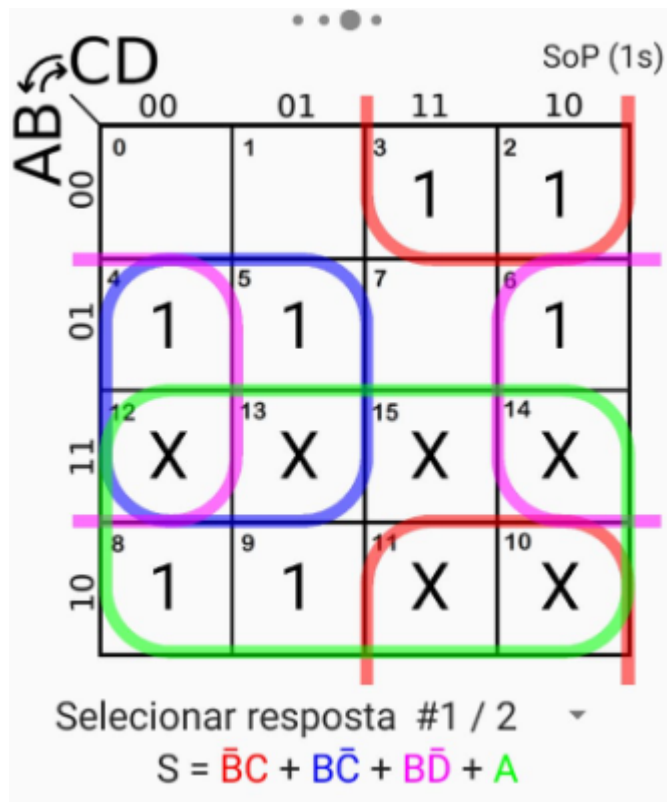


tabela verdade

Display de 7
off mapa de Karnaugh

	DCBA	a	b	c	d	e	f	g
0	0000	1	1	1	1	1	1	0
1	0001	0	1	1	0	0	0	0
2	0010	1	1	0	1	1	0	1
3	0011	1	1	1	1	0	0	1
4	0100	0	1	1	0	0	1	1
5	0101	1	0	1	1	0	1	1
6	0110	1	0	1	0	1	1	1
7	0111	1	1	1	0	0	0	0
8	1000	1	1	1	1	1	1	1
9	1001	1	1	1	1	0	1	1
A	1010	x	x	x	x	x	x	x
B	1011	x	x	x	x	x	x	x
C	1100	x	x	x	x	x	x	x
D	1101	x	x	x	x	x	x	x
E	1110	x	x	x	x	x	x	x
F	1111	x	x	x	x	x	x	x

	00	01	11	10	
\bar{D}	00	0	0	1	\bar{C} S: 103-27
	01	1	1	0	C
	11	x	x	x	
D	10	1	1	x	\bar{C}

	\bar{A}	A	\bar{A}
--	-----------	---	-----------